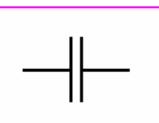


ثنائي القطب (RC)

I. المكثف



• تعريف المكثف

المكثف ثنائي قطب يتكون من موصلين متقابلين يسميان لبوسين يفصل بينهما عازل كهربائي يسمى العازل الاستقطابي. رمزه الاصطلاحي هو:



تعريف

• شحن مكثف و تفريغه

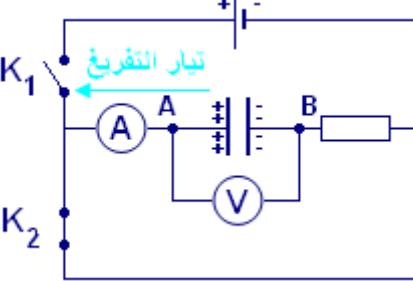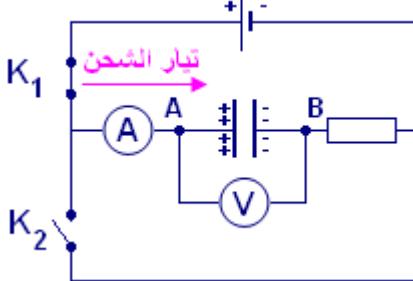تفريغ المكثف	شحن المكثف
 <p>يمر تيار انتقالى مصدره المولد. يفرغ المكثف و عند نهاية التفريغ: $i = 0$ و $U_{AB} = 0$</p>	 <p>يمر تيار انتقالى مصدره المولد. يشحن المكثف و عند نهاية الشحن: $i = 0$ و $U_{AB} = E$ E القوة الكهرومagnetica للمولود.</p>


في كل لحظة شحنة المكثف هي:

• الاصطلاح مستقبل

يتغير منحى التيار المار في دارة مكثف حسب شحنه أو تفريغه لذلك وجب اعتبار شدة التيار مقدارا جبراً. بعد اختيار منحى موجباً اعتباطياً يحدد بسهم على الدارة، نعتبر:

- $i > 0$: التيار يمر في المنحى +
- $i < 0$: التيار يمر في المنحى -

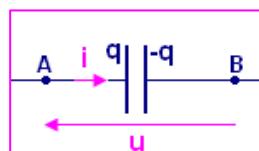في الاصطلاح مستقبل يمثل التوتر بين مربطي المكثف بسهم منحى معاكس لمنحى توجيه الدارة.



• العلاقة شحنة - شدة التيار

باعتبار الاصطلاح مستقبل، العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثف خلال شحنه أو تفريغه هي:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

خلال التفريغ

خلال الشحن

$$q \text{ تناقصية} \leftarrow i < 0$$

$$q \text{ تزايدية} \leftarrow i > 0$$

تيار التفريغ يمر عكس المنحى الموجب الاعتباطي



تيار الشحن يمر في المنحى الموجب الاعتباطي

في حالة تيار شدته ثابتة $I = \frac{q}{t}$ دلينا:



• العلاقة شحنة - توتر

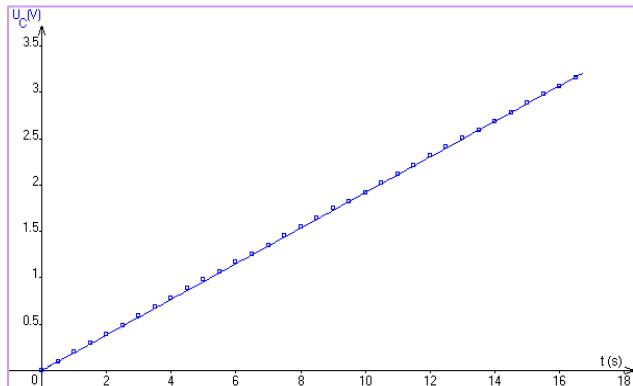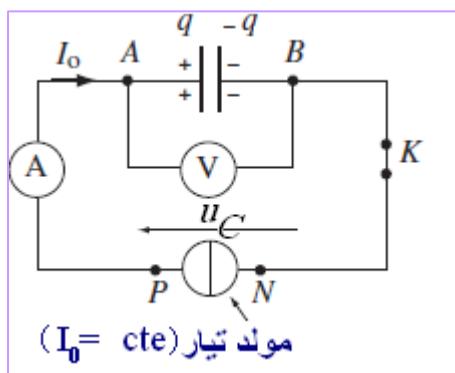يشحن المكثف بتيار شدته ثابتة وتقاس قيم التوتر بين مربطي المكثف بدلالة مدة الشحن. يحصل على المبيان التالي.



معادلة المنحنى هي:

-

باعتبار المكثف يشحن بتيار شدته ثابتة فإن:

-

$$\frac{q}{u_C} = \frac{I_0}{k} = \text{cte} = C$$

(2) على (1) تعطي:

شحنة مكثف تتناسب طرديا مع التوتر المطبق بين مربطيه سواء خلال شحنه أو تفريغه:

$$q = Cu$$

خاصية

معامل التناسب C مقدار يميز المكثف ويسمى سعة المكثف. وحدته تسمى الفاراد(F)

عمليا تستعمل أجزاء الفاراد وهي:



$$1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F}$$

الميليفاراد:

▪

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$$

الميكروفاراد:

▪

$$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$$

النانوفاراد:

▪

$$1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

البيكوفاراد:

▪

• تجميع المكثفات


	تكمّن أهمية هذا الترکیب في الحصول على سعة مرتفعة.	$C = \sum_{i=1}^n C_i$	على التوازي
	يستعمل هذا الترکیب للحصول على مکثف يمكنه تحمل توتر أعلى من التوتر الذي يتحمله كل مکثف بمفرده.	$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$	على التوالی

• طاقة مکثف

هي طاقة كهربائية تخزنها المکثف خلال شحنه و يحررها خلال تفريغه، و تعبيرها هو:

$$E_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

II. ثنائي القطب (RC)


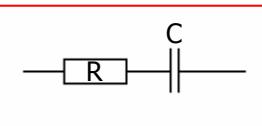


يتكون ثنائي قطب RC المتواالي من مکثف سعته C مركب على التوالی مع موصل أومي مقاومته R .


تعريف

يقال أن ثنائي قطب يخضع لرتبة توتر إذا تغير التوتر المطبق بين مربطيه من 0 إلى قيمة ثابتة E لحظياً(رتبة صاعدة) أو العكس(رتبة نازلة).

تعريف

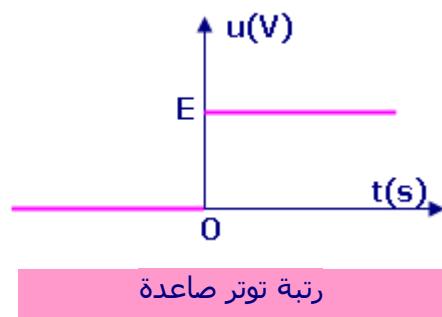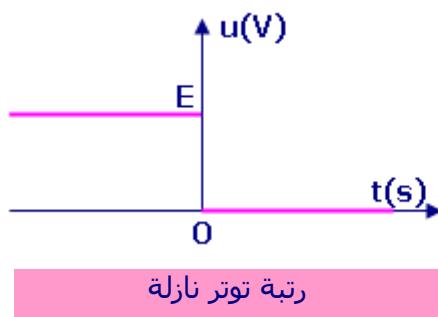


• دراسة تجريبية

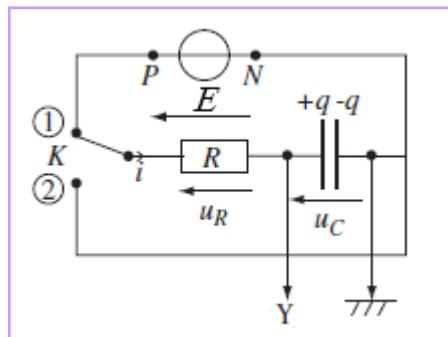


في المدخل ٢ لراسم تذبذب ذاكراتي تعانين تغيرات التوتر u_C بين مربطي المکثف خلال شحنه ثم خلال تفريغه.

القاطع K في الموضع 2 : استجابة RC لرتبة توتر نازلة
(تفريغ المكثف)

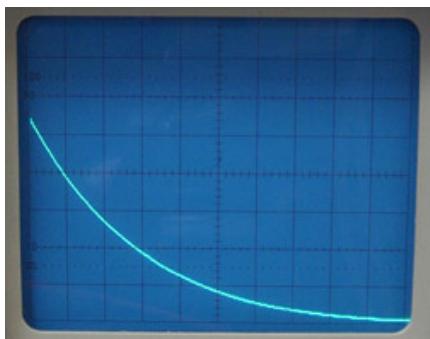القاطع K في الموضع 1 : استجابة RC لرتبة توتر صاعدة
(شحن المكثف)



$$u_C(t)$$

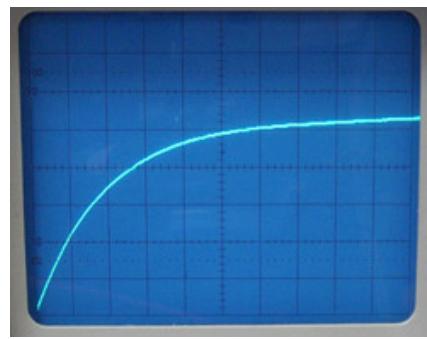

$$u_C(t)$$


• دراسة نظرية

الاستجابة لرتبة توتر نازلة: تفريغ	الاستجابة لرتبة توتر صاعدة: شحن	المعادلة التفاضلية
$RC \frac{du}{dt} + u = 0$	$RC \frac{du}{dt} + u = E$	تعبير توتر u بين مرطبي المكثف حل المعادلة التفاضلية
$u = E e^{-\frac{t}{RC}}$	$u = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$	
$\tau = RC$ هي المدة اللازمة لكي يفرغ المكثف 63% من شحنته البدنية.	$\tau = RC$ هي المدة اللازمة لكي يشحن المكثف بـ 63% من شحنته النهائية (القصوى).	ثابتة الزمن


يمكن تحديد معادلة شدة التيار انطلاقاً من اشتتقاق معادلة التوتر باعتبار أن:

• تأثير ثابتة الزمن على الشحن و التفريغ


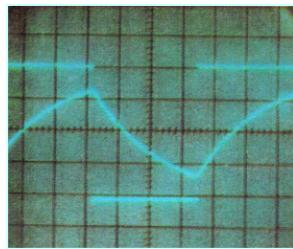
يطبق على ثانوي القطب RC توبرا مربعا وتغير قيمة R و/أو C . تعain على أحد مدخلين راسم التذبذب تغيرات التوتر بين مربطي المكثف.



$\tau = RC$ كبيرة

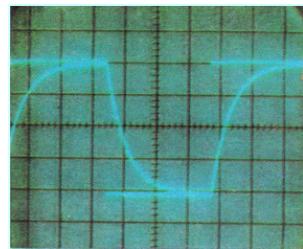

$\tau = RC$ صغيرة

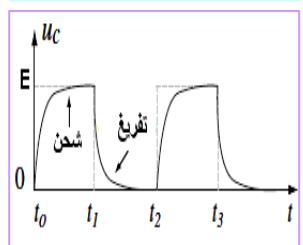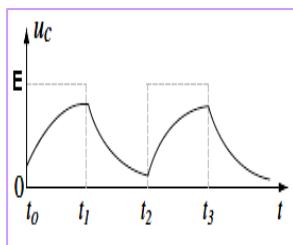

يكون الشحن و التفريغ سريعين كلما صغرت قيمة ثابتة الزمن.
التوتر بين مربطي المكثف دالة زمنية متصلة.