




4	مدة الإنجاز	علوم المهندس	المادة
8	المعامل	شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية	الشعبة أو المسلك

Q1) Bête à cornes :

A qui rend-t-il service ?

Sur quoi agit-il ?

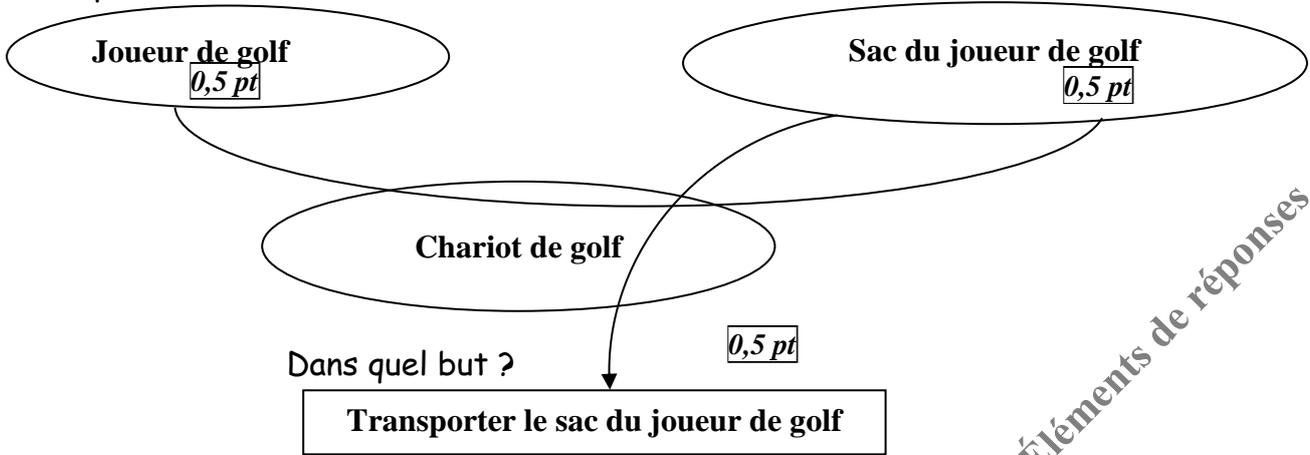

Éléments de réponses



Q2) Diagramme des interactions (Pieuvre) :

Tableau des fonctions de service


FP	Transporter le sac du joueur de golf
FC1	S'adapter au sac de golf
FC2	S'adapter au terrain de golf
FC3	Être facile à manipuler
FC4	Assurer une autonomie en énergie électrique
FC5	S'adapter à la source d'énergie électrique
FC6	Résister au milieu ambiant (pluie, soleil, ...)
FC7	Être beau à voir

Q3) Type d'énergie :

Chaîne fonctionnelle du chariot de golf

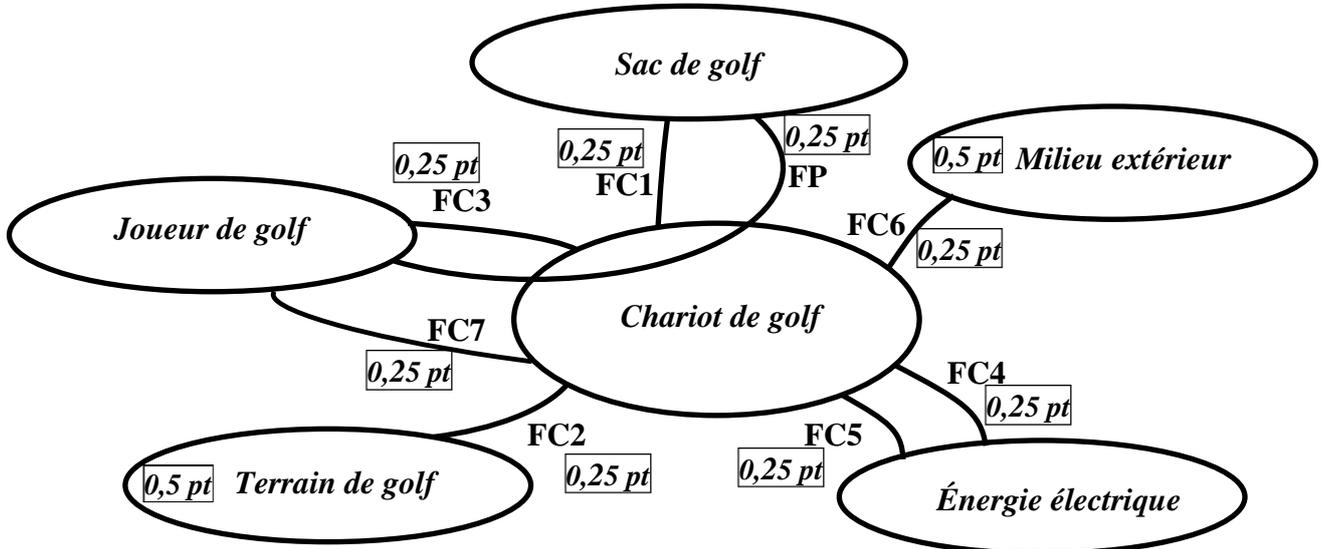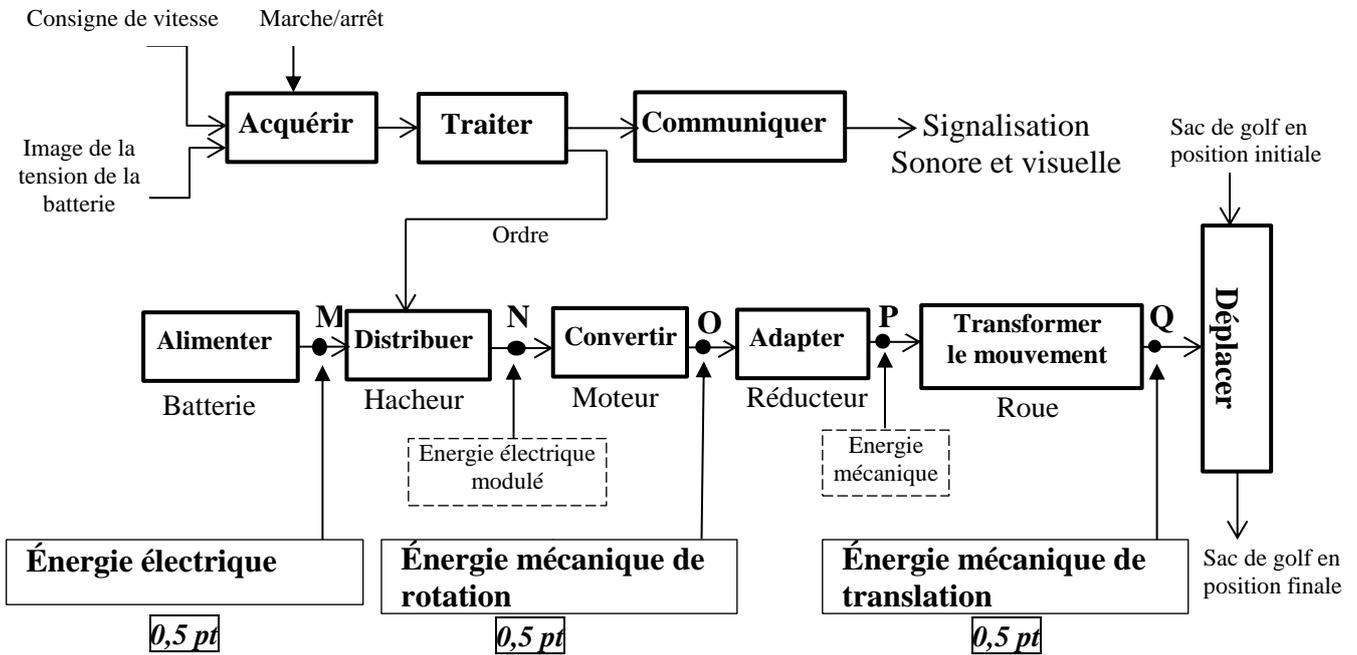

Q4) Le schéma cinématique :

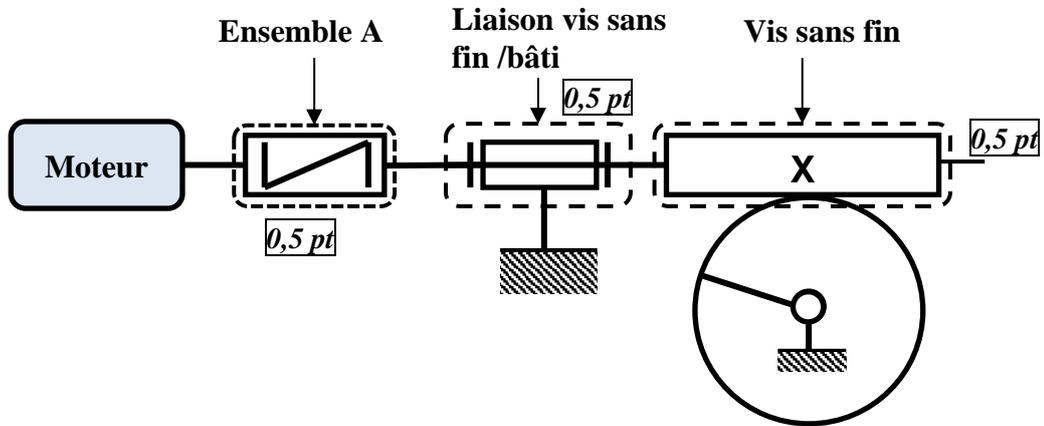

Q5) Nom et fonction de l'ensemble A

Nom de l'ensemble A	Fonction
Accouplement élastique <i>1 pt</i>	Lier l'arbre moteur à l'arbre récepteur en corrigeant (acceptant) les défauts d'alignement <i>1 pt</i>

Q6) Nom et fonction de l'élément J

Nom de l'élément J	Fonction
Joint d'étanchéité 1 pt	Assurer l'étanchéité statique entre les deux parties du carter. 1 pt

Q7) Tableau des caractéristiques définissant la roue dentée 2.

	Nombre de dents Z	Angle d'hélice β	Module réel m _n	Module apparent m _t	Pas apparent P _t	Diamètre primitif d	Diamètre de tête d _a	Diamètre de pied d _f	Hauteur de la dent h
Formules				$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$	$P_t = \pi \cdot m_t$	$d = m_t \cdot Z$	$d_a = d + 2 m_n$	$d_f = d - 2,5 m_n$	$h = 2,25 m_n$
Roue dentée 2	50	15,466°	1,6	1,66 mm	5,21mm	83 mm	86,2 mm	79mm	3,6 mm

Q8) Calcul du rapport de réduction k :

$$k = \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$$

1 pt

Q9) L'expression de la vitesse de rotation des roues N_r.

$$k = \frac{N_r}{N_m} \rightarrow N_r = k \cdot N_m$$

1 pt

Q10) L'expression de la vitesse de déplacement de la roue sur le sol V_r.


$$V_r = \omega_r \cdot \frac{d}{2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot N_r}{60} \cdot \frac{d}{2} = \frac{\pi \cdot N_r \cdot d}{60}$$

1,5 pt

Q11) Tableau des vitesses :

N _m en tr/min	200	1225	3105	4000
N _r en tr/min	8 0,25 pt	49 0,25 pt	124,2 0,25 pt	160 0,25 pt
V _r en km/h	0,452 0,25 pt	2,77 0,25 pt	7,023 0,25 pt	9,047 0,25 pt

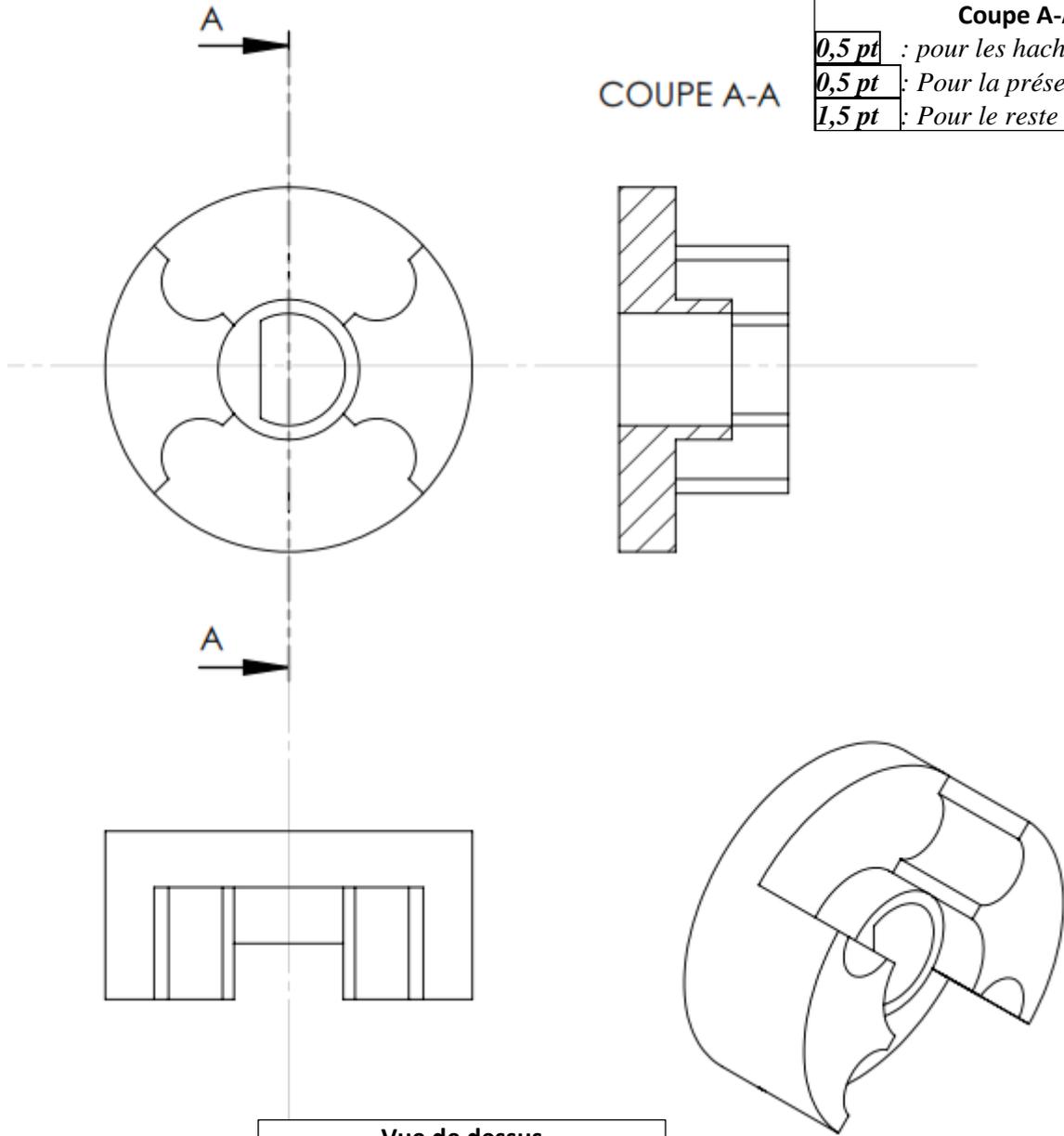Q12) Dessin de définition du manchon (les traits cachés ne sont pas représentés) :



Coupe A-A
0,5 pt : pour les hachures
0,5 pt : Pour la présentation
1,5 pt : Pour le reste

Vue de dessus
0,25 pt : pour la présentation
1,25 pt : Pour le reste

Q13) Calcul de l'énergie maximale W_{max} en wattheures (Wh) disponible dans la batterie :

$$W_{max} = C \cdot E_{Bat} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: W_{max} = 288 \text{ Wh} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q14) Calcul de l'autonomie t en heures :

$$W = P_a \cdot t \Leftrightarrow t = \frac{W}{P_a} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: t = 5 \text{ heures} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q15) La valeur de la distance d (en km) que peut assurer la batterie :

$$v = \frac{d}{t} \Leftrightarrow d = v \cdot t \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: d = 15 \text{ km} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q16) Calcul du rapport de transformation m :

$$m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: m \approx 0,052 \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q17) Le nombre de spires N_2 :

$$N_2 = m \cdot N_1 \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: N_2 = 26 \text{ spires} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q18) Calcul de la valeur du courant nominal I_{2N} :

$$I_{2N} = \frac{S}{U_{2N}} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: I_{2N} = \frac{85}{12} \approx 7,08 \text{ A} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q19) Tableau :

8 x 0,25 pt

Diodes	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
La tension $u_2(t) > 0$	Passante	Bloquée	Bloquée	Passante
La tension $u_2(t) < 0$	Bloquée	Passante	Passante	Bloquée

Q20) La tension inverse maximale V_{D1max} :

2 pts

$$V_{D1max} = 12 \cdot \sqrt{2} \approx 16,97 \text{ V}$$

Q21) Calcul de la valeur du courant nominal I_{1N} au primaire du transformateur :

$$I_{1N} = \frac{S}{U_{1N}} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: I_{1N} = \frac{85}{230} = 0,37 \text{ A} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q22) Le calibre et la référence du fusible :

1,5 pt

Calibre : 400 mA ; Référence : 13.8748-10

Q23) La durée de fusion (intervalle):

1,5 pt

Entre 150 ms et 3 s ou [150 ms, 3 s]

Q24)

Q24-1) La valeur de la fréquence f en Hz :

$$f = \frac{1}{T} \quad [1 \text{ pt}] \quad A.N: f = 7692 \text{ Hz} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q24-2) La valeur du rapport cyclique α (en %) :

$$\alpha = \frac{t_{on}}{T} \quad [1 \text{ pt}] \quad \alpha = 50 \% \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q25) U_m en fonction de E_{Bat} et de α :

$$U_m = E_{Bat} \cdot \alpha \quad [1,5 \text{ pt}] \quad A.N: U_m = 6 \text{ V} \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q26) Expression de A et de B :

$$A = H_2 \cdot H_3 \cdot H_4 \cdot H_5 \quad [0,75 \text{ pt}] \quad \text{et} \quad B = H_r \quad [0,75 \text{ pt}]$$

Q27)

$$Q27-1) \quad T_{BO} = \frac{U_r}{\varepsilon} = A \cdot B \quad [1,5 \text{ pt}]$$

$$Q27-2) \quad T_{BF} = \frac{\Omega_r}{U_c} = \frac{A}{1+A \cdot B} \quad [2 \text{ pts}]$$

Q28) On montre que $\left(\frac{R \cdot J}{a^2}\right) \frac{d\Omega_m}{dt} + \Omega_m = \frac{u_m}{a}$

$$\text{On a : } e' = a \cdot \Omega_m \quad , \quad C_m = a \cdot i_m$$

$$\text{et } u_m = e' + R \cdot i_m \Rightarrow i_m = \frac{u_m - e'}{R} = \frac{u_m - a \cdot \Omega_m}{R}$$


$$J \frac{d\Omega_m}{dt} = C_m = a \cdot i_m = a \cdot \frac{u_m - a \cdot \Omega_m}{R} \quad \text{donc} \quad \frac{d\Omega_m}{dt} + \frac{a^2}{R \cdot J} \cdot \Omega_m = \frac{a \cdot u_m}{R \cdot J}$$

$$D'où \left(\frac{R \cdot J}{a^2}\right) \frac{d\Omega_m}{dt} + \Omega_m = \frac{u_m}{a} \quad [2 \text{ pts}]$$

Q29) L'ordre du système :

1^{er} Ordre 0,5 pt

Q30) Schéma bloc du moteur :

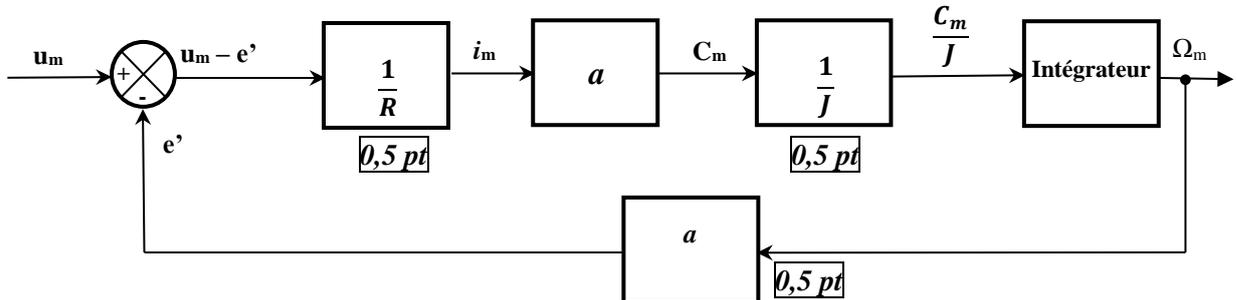

Q31) Calcul de R₁ et de R₂ :

$$\text{Calcul de } R_1 : V_{cc} = R_1 \cdot I_F + V_D \Rightarrow R_1 = \frac{V_{cc} - V_D}{I_F} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad \text{A. N. : } R_1 = 175 \Omega \quad [0,5 \text{ pt}]$$

$$\text{Calcul de } R_2 : R_2 = \frac{V_{cc}}{I_{Sat}} \quad [1,5 \text{ pt}] \quad \text{A. N. : } R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad [0,5 \text{ pt}]$$

Q32) Les valeurs de la tension u_v suivant l'état du phototransistor :

	Tension u _v en Volts	
Phototransistor saturé	0	0,5 pt
Phototransistor bloqué	5	0,5 pt

Q33) On montre que : $f = \frac{N_{mot}}{60} \cdot K \cdot R$

$$\text{On a : } f = N_d \cdot R \quad \text{et} \quad N_d = \frac{N_{mot}}{60} \cdot K, \quad \text{d'où} \quad f = \frac{N_{mot}}{60} \cdot K \cdot R \quad [2 \text{ pts}]$$

$$Q34) \quad f_{min} = 9,6 \text{ Hz} \quad [1 \text{ pt}]$$

$$f_{max} = 192 \text{ Kz} \quad [1 \text{ pt}]$$

Q35) Expression de U'_{Tmoy} en fonction de f :

$$U'_{Tmoy} = \frac{T_0}{T} \cdot V_{cc} \quad d'où \quad U'_{Tmoy} = T_0 \cdot V_{cc} \cdot f = 0,01 \cdot f \quad [1 \text{ pt}]$$

Q36) Type du filtre :

Filtre passe-bas [1 pt]

Q37) La plages de variation de U_r :

$$U_{r \min} = 0,01 \cdot f_{\min} \quad [0,75 \text{ pt}] \quad \text{AN: } U_{r \min} = 0,1 \text{ V} \quad [0,25 \text{ pt}]$$

$$U_{r \max} = 0,01 \cdot f_{\max} \quad [0,75 \text{ pt}] \quad \text{AN: } U_{r \max} = 2 \text{ V} \quad [0,25 \text{ pt}]$$

Q38) les valeurs numériques de N :

$$N_1 = 255 \cdot \frac{U_{r \min} - V_{REF-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \quad \text{AN: } N_1 = 5 \quad [1 \text{ pt}]$$

$$N_2 = 255 \cdot \frac{U_{r \max} - V_{REF-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \quad \text{AN: } N_2 = 102 \quad [1 \text{ pt}]$$

Q39) Le programme Assembleur [0,5 pt x 12 = 6 pts]

Label	Mnémorique	Opérande	Commentaire
Test	CALL	Acquisition	; Appel au sous-programme Acquisition
	CALL	E_bip	; Appel au sous-programme E_bip
	MOVLW	D'199'	; Charger W par la valeur 199
	SUBWF	Adr_NBat, W	; Comparer (adr_NBat) à W
	BTFSC	STATUS, C	; Sauter si NBat < 199
	GOTO	Fin	; Aller à la fin
	CALL	E_bip	; Appel au sous-programme E_bip
	MOVLW	D'183'	; Charger W par la valeur 183
	SUBWF	Adr_NBat, W	; Comparer (adr_NBat) à W
	BTFSC	STATUS, C	; Sauter si NBat < W
	GOTO	Fin	; Aller à la fin
	CALL	E_bip	; Appel au sous-programme E_bip
Fin	RETURN		